
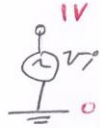


$$\beta_{pnp} = \beta_{npn} = 100$$

$$V_{A_{pnp}} = V_0 V$$

$$V_{A_{npn}} = 100 V$$

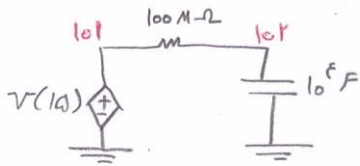

$$A_{v_d} = A_{v_i} \times A_{v_r} \times A_{v_f} = -G_m \left(\frac{\beta_{011}}{Y} \parallel \beta_{0VK} \parallel r_{\pi 10} \right) \parallel V_0 \left(\frac{1 + g_m E_{V,CK}}{1 + g_m E_{VE}} \right)$$

$$X(+) = \frac{0.1VK \parallel r_{\pi 10}}{0.1VK \parallel r_{\pi 10} + r_{e1f}} \quad X(-) = g_m r_{01f}$$

$$A_{v_d} = \frac{1}{V_0} (1000K \parallel 100K \parallel 100K \parallel 100K) \times 0.99 \times \frac{1}{V_0} \times (100K \parallel 100K) = 1.99 M$$

$$\text{Common mode: } G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_E} = \frac{g_m}{1 + g_m r_{0f}} = 1.15 \times 10^{-5}$$

$$A_{v_c} = G_m \times (100K \parallel 100K \parallel 100K \parallel 100K) \times 0.99 \times \frac{1}{V_0} \times (100K \parallel 100K) = 1.15 V/V$$

$$CMRR: \frac{A_{v_d}}{A_{v_c}} = 1741.1$$

$$\text{Swing: } -V_0 < V_0 < V_0 - V_{CE(sat)} \rightarrow -1.3V < V_0 < 1.3V$$

$$\rightarrow \text{Swing} = 1.3V$$

$$CMR: -V_0 < V_0 < V_0 - V_{CE(sat)} \rightarrow -1.3V < V_0 < 1.3V$$

$$-V_0 < V_0 < 1.3V \rightarrow CMR: 1.3V \quad P-P$$