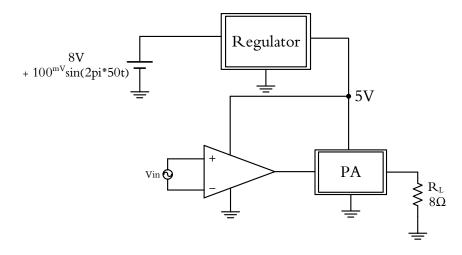


Dr. Kavehvash

Deadline: 1399/11/18, 24 PM



در این پروژه هدف طراحی و شبیهسازی یک تقویت کننده عملیاتی با بلوکهای جانبی برای تکمیل آن است.



## مطابق شکل فوق، موارد زیر را در نظر بگیرید:

- یک منبع ولتاژ DC ۶ولتی با نویز برق شهر (فرکانس ۵۰ هرتز) با دامنه ی ۰/۱ ولت داده شده است.
- ابتدا به کمک یک رگولاتور این سطح ولتاژ را به ۵ ولت تمیز رسانید و دو بلوک دیگر (تقویت کننده و PA) را با آن تغذیه کنید. (۱/۳ نمره کل\*)
- تقویت کنندهای که در فاز ۱ طراحی کردید، در این ساختار مجددا استفاده می شود، با این تفاوت که دیگر با سطح ولتاژ صفر تا ۵ ولت کار می کند. (۱/۳ نمره کل)
- خروجی این تقویتکننده به یک طبقه خروجی متصل است که قرار است حداقل توان ۲۵۰ میلیوات (دامنه ۲ ولت) را به بار تحویل دهد. حداقل بازدهی این طبقه بایستی ۷۰ درصد باشد و هر بازدهی دیگر مطابق با این عدد نگاشت می شود. (۱/۳ نمره کل)
- اگر فاز ۱ را تحویل نداده اید و یا به هر دلیلی از کارکرد آن مطمئن نیستید، میتوانید از تقویت کننده های عملیاتی موجود در بازار استفاده کنید (مثل UA741 ،LM358 و...)، بدین ترتیب تنها نمره ی سایر بلوک ها را اخذ می کنید.
- تمامی ترانزیستورهای مورد استفاده بایستی موجود در بازار باشند. این یعنی از مدلهای ایدهآل ترانزیستور بایپولار اجازه استفاده را ندارید. (راهنمایی: میتوانید از دستورکارهای آزمایشگاه برای انواع ترانزیستورهای کارآمد استفاده کنید.)

## امتيازي:

- ۱. در ساختار رگولاتور، بجای استفاده از یک آیسی آماده به عنوان آپامپ، از تقویتکنندهای که در فاز ۱ طراحی کردید استفاده کنند.
  - ۲. در طبقهی خروجی خود از مدار حفاظت استفاده کنید. به نحوی که اجازه عبور جریانهای بیشتر از ۲/۳ آمپر را ندهد.

## نحوه تحويل:

- محاسبات دستی و توضیحات مربوط به نحوه انتخاب ساختارهای مورد نظر و منطق استفاده از آن (pdf.)
  - کدهای مربوط به شبیه سازی اسپایس منطبق با طراحی های انجام شده (sp.)
- گزارش پروژه شامل نتایج شبیهسازی، طریقه انجام تستهای بلوکهای مختلف و توجیهات مربوط به عدم تطبیقهای احتمالی بین نتایج و طراحی (pdf.)
  - نهایتا هر سه فایل فوق را در یک فایل فشرده (zip.) بارگذاری میکنید.

مى توانيد سوالات خود را به ايميل دستيار مربوطه (aliihosseini1377@gmail.com) بفرستيد.

موفق باشيد!